
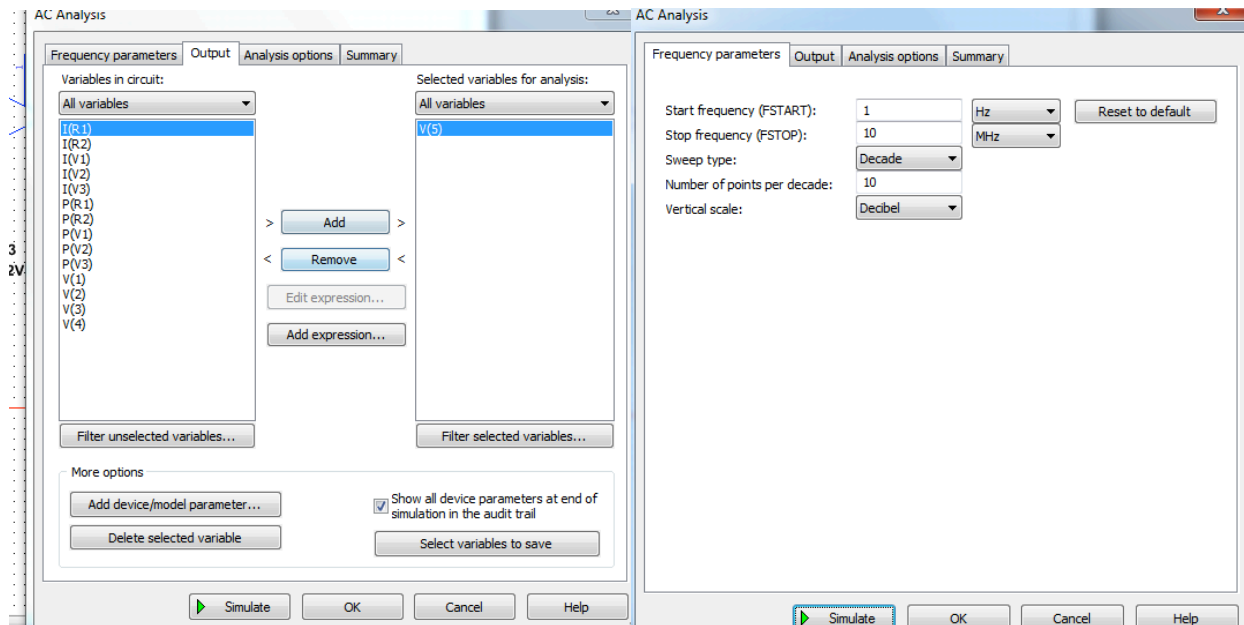



**NAME:** SAISAO KHAM(50168989)  
**INSTRUCTOR:** PROFESSOR C.R. Wie  
**ASSIGNMENT:** EE310 SIMULATION1  
**DUE DATE:** 9/16/16 (Friday)  
**REC SESSION:** R6

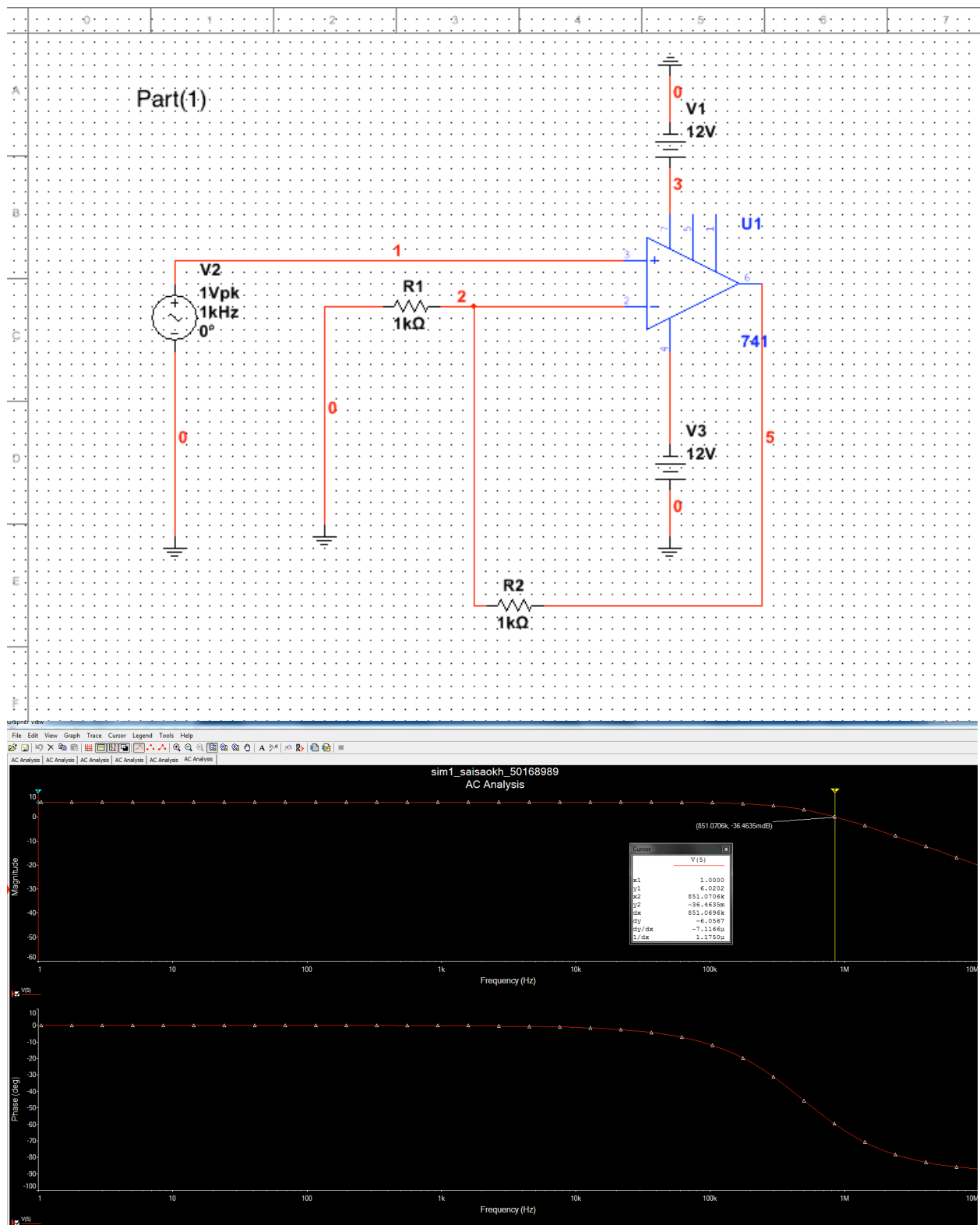**PART(2)** A noninverting amplifier circuit with a DC gain





$$f_{0dB} = 20 \log(1) = 0 \text{ V/V}$$

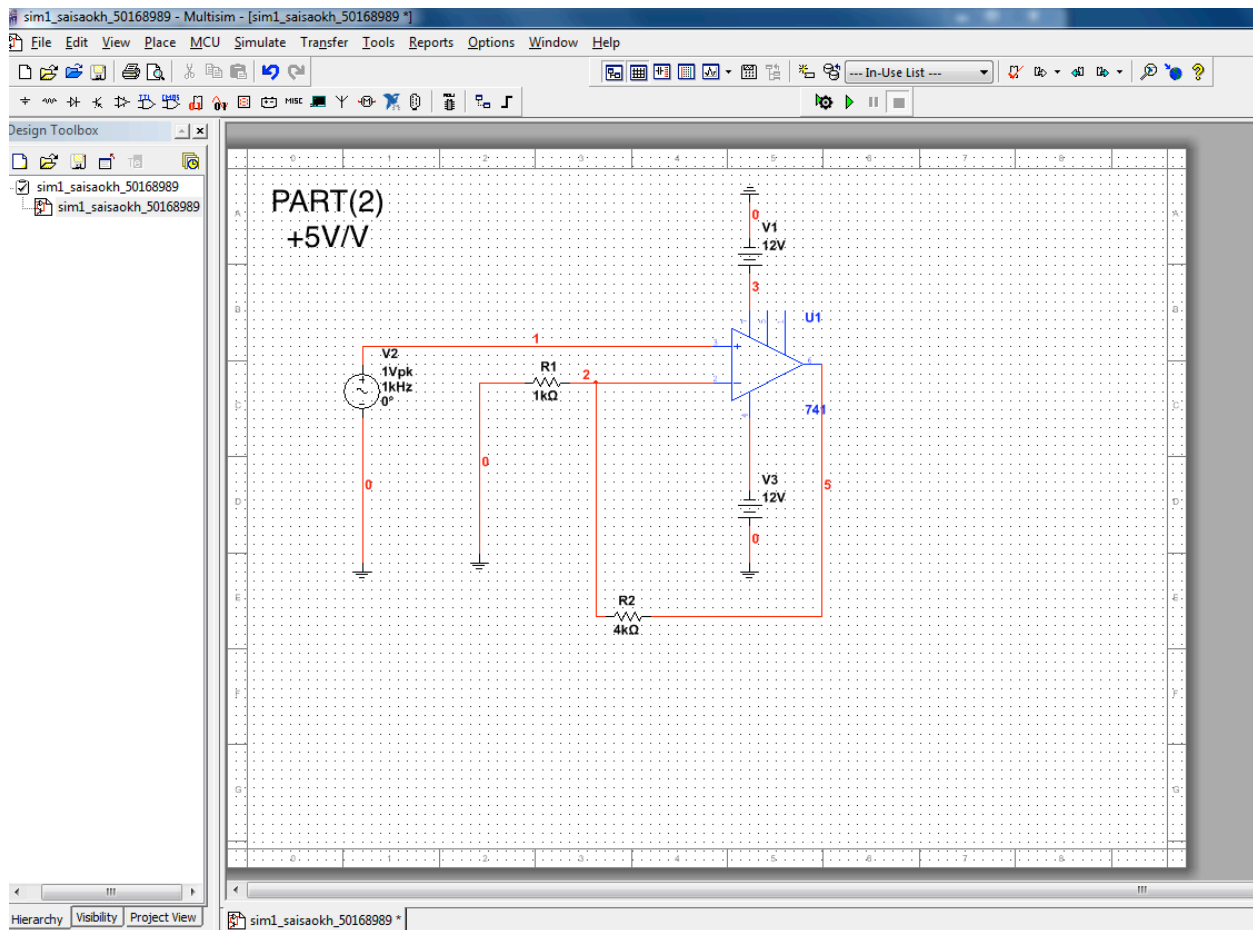



$$v_0/v_i = 1 + (R_2/R_1) = 1 + 4k/1k = 5 \text{ v/v}$$

$$f_{0dB} = 20 \log(5) = 13.97$$

$$f_{-3dB} = f_t / (1 + R_2/R_1)$$
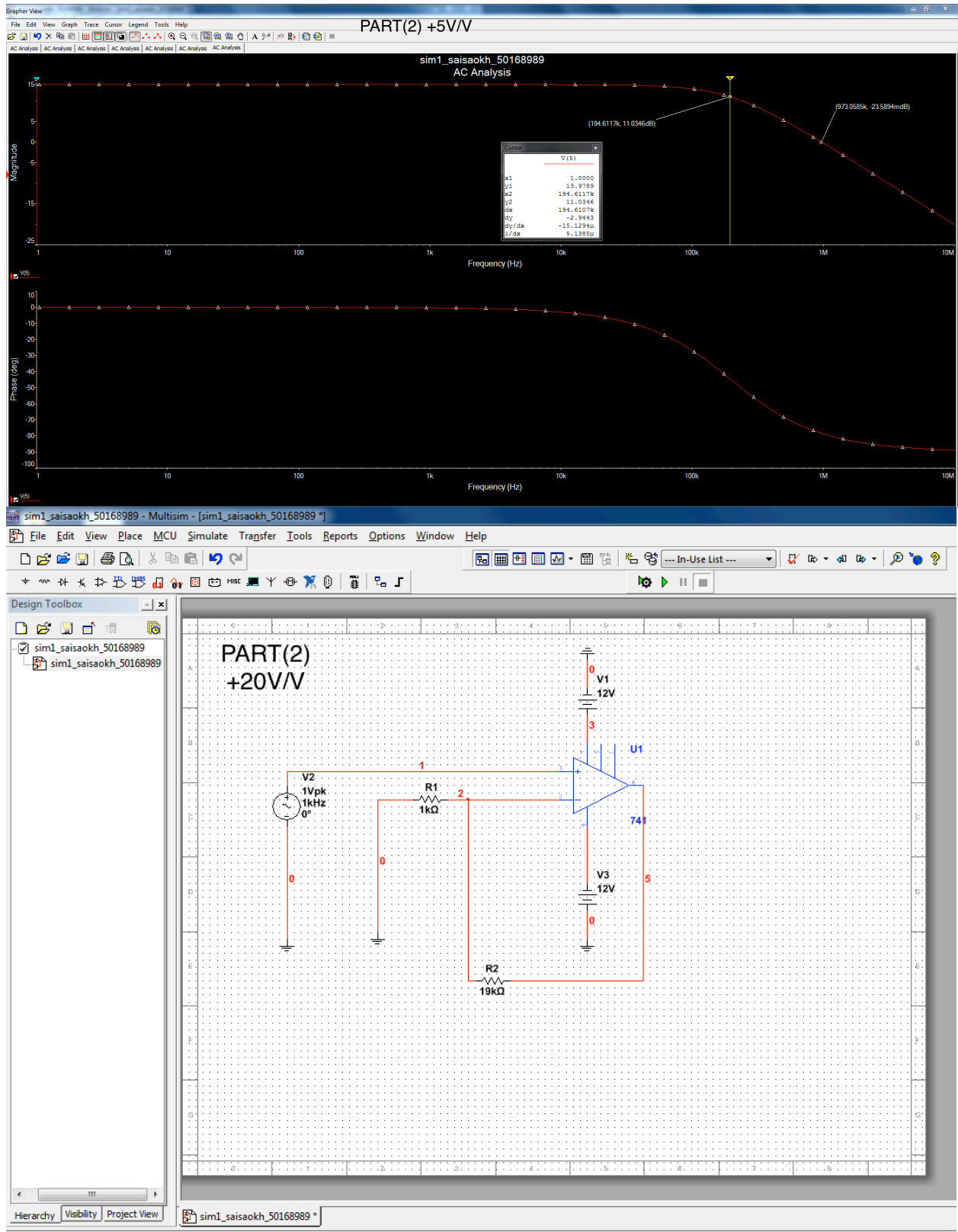
$$f_{-3dB} = 973.0585 / 5 = 194.617 \text{ k}$$




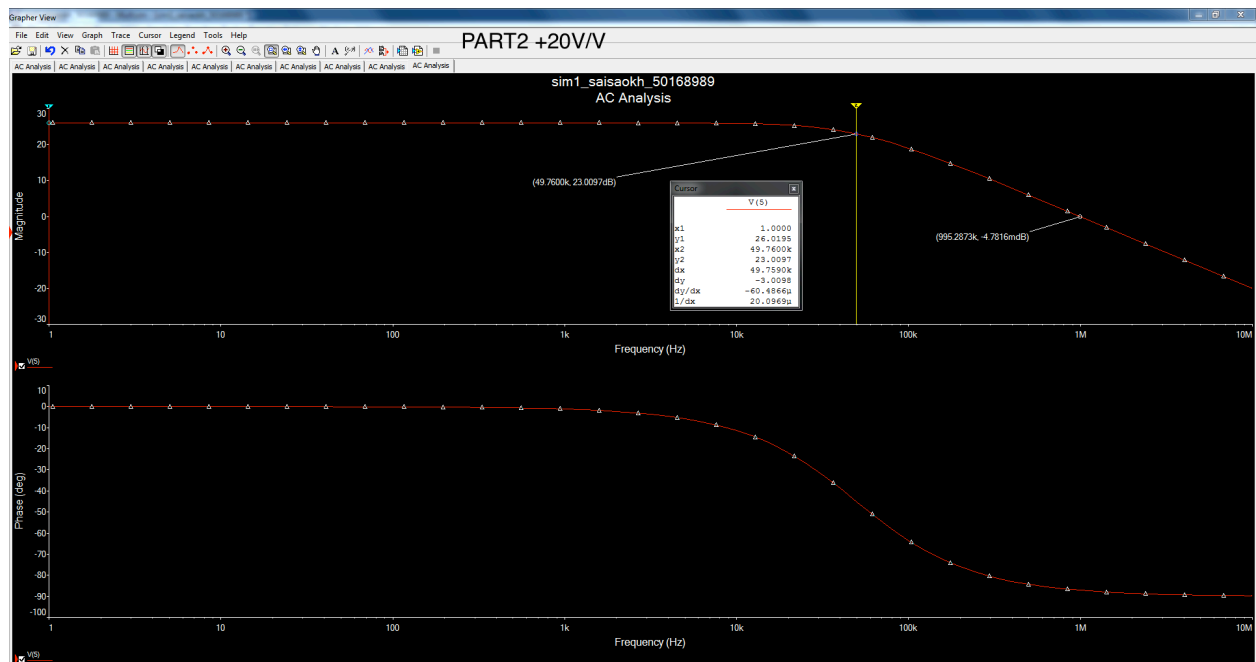



$$v_0/v_I = 1 + (R_1/R_2) = 1 + 19k / 1k = 20 \text{ v/v}$$

$$f_{0dB} = 20 \log(20) = 26.02$$

$$f_{-3dB} = f_t / (1 + R_2/R_1)$$
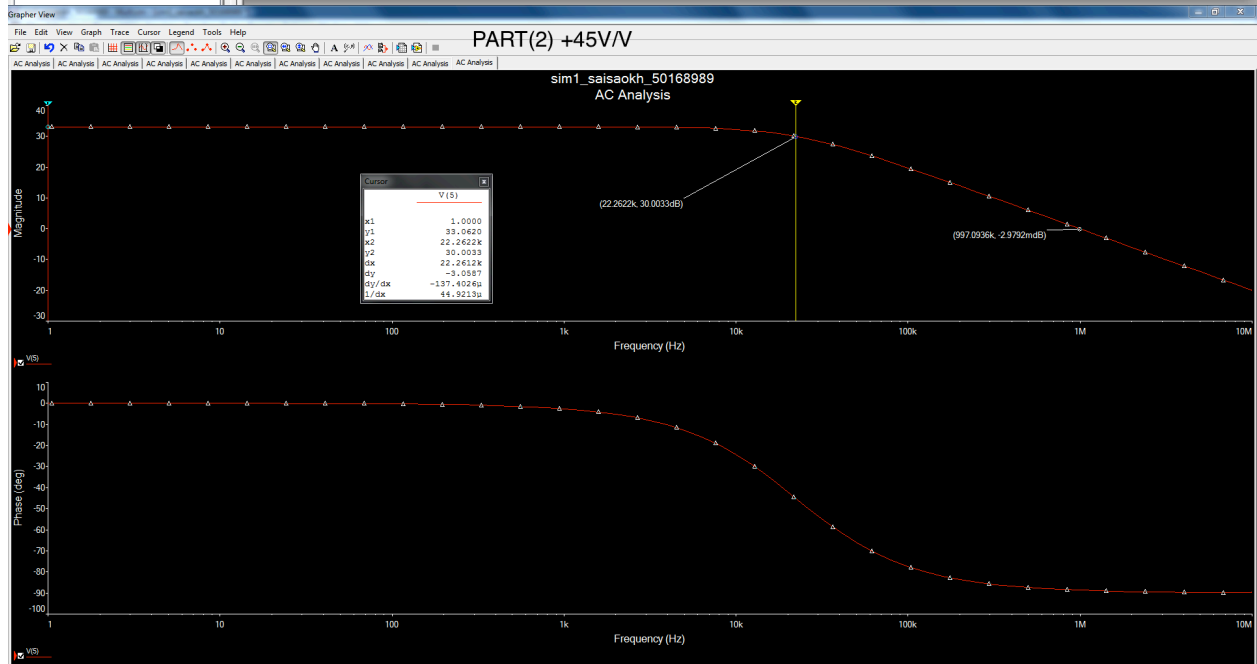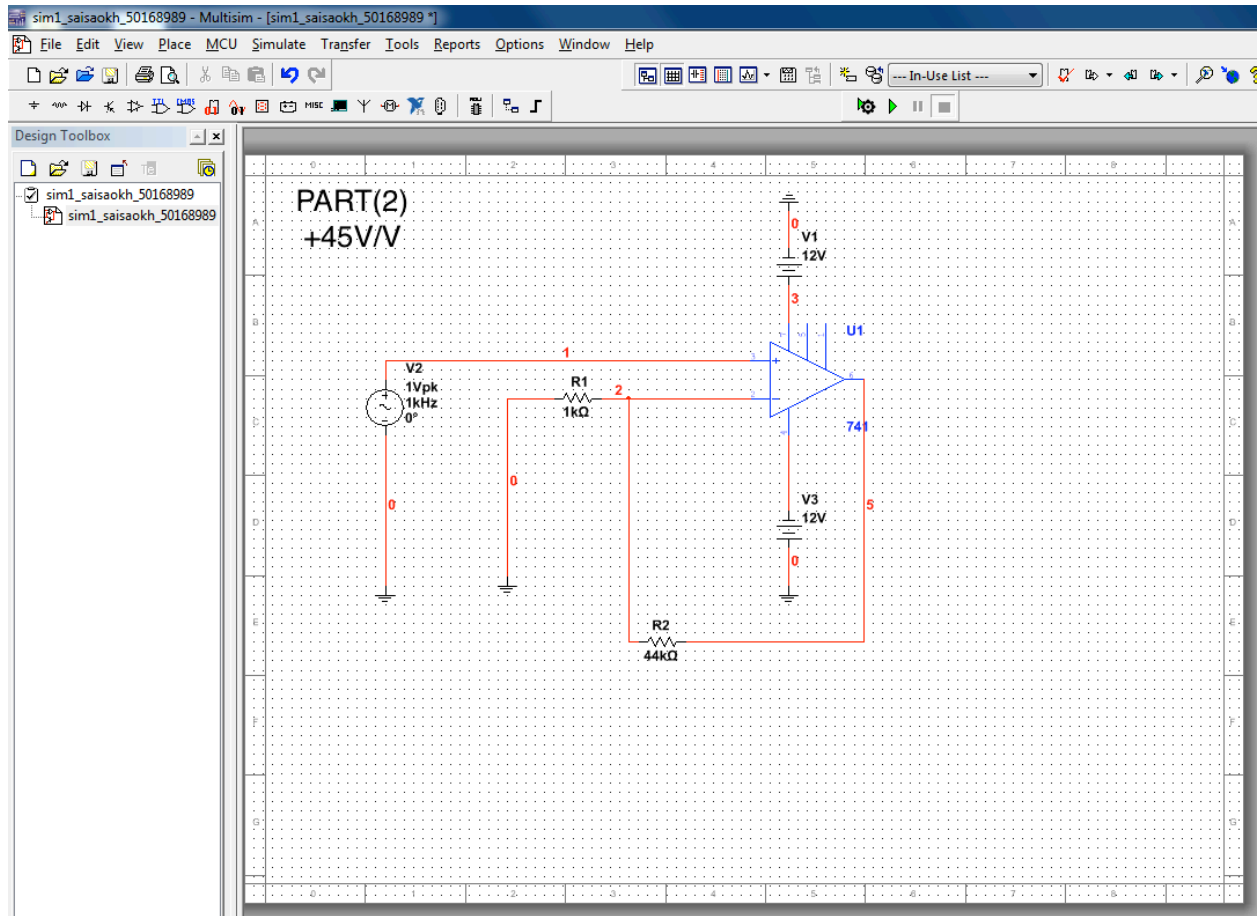
$$f_{-3dB} = 995.2873 / 20 = 49.76 \text{ k}$$



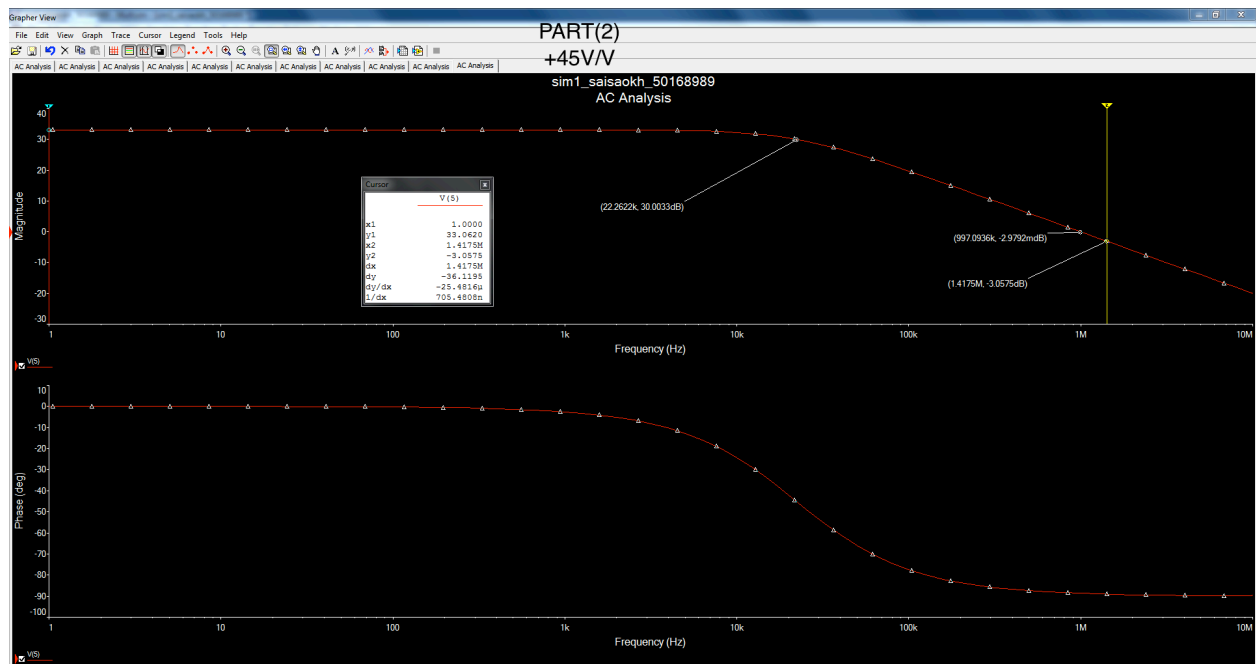


$$v_0/v_i = 1 + (R_1/R_2) = 1 + 44k / 1k = 45 \text{ v/v}$$


$$f_{0dB} = 20 \log(45) = 33.06$$

$$f_{-3dB} = f_t / (1 + R_2/R_1)$$
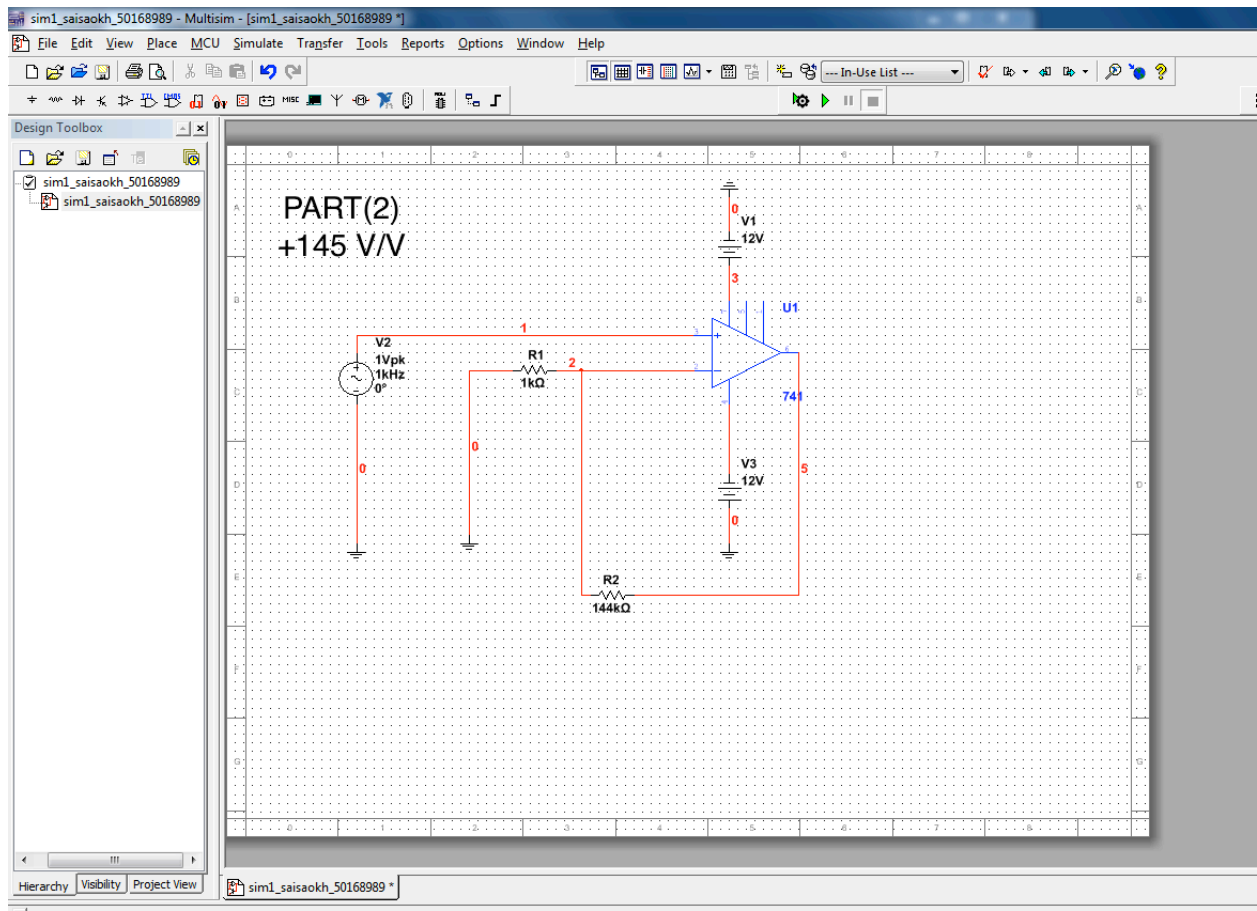
$$f_{-3dB} = 997.036 / 45 = 22.157 \text{ k}$$



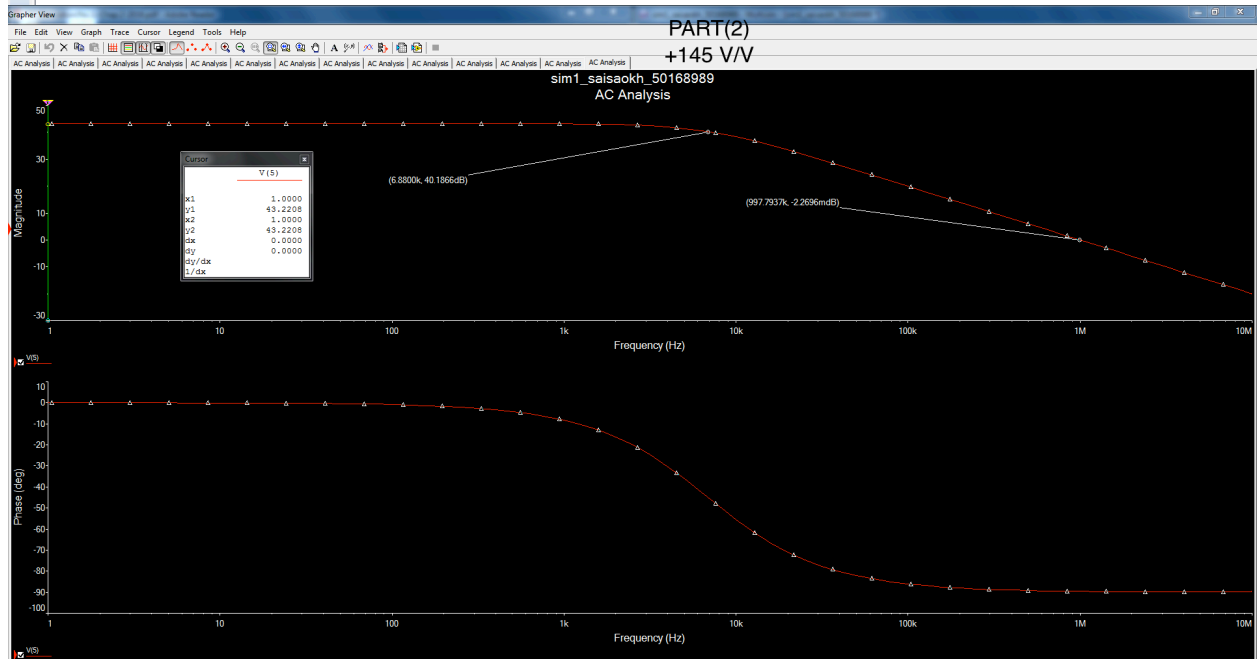Multisim - Thursday, September 08, 2016, 8:58:55 AM







$$v_0/v_i = 1 + (R_1/R_2) = 1 + 144k / 1k = 145 \text{ v/v}$$

$$f_{0dB} = 20 \log(145) = 43.227$$

$$f_{-3dB} = f_t / (1 + R_2/R_1)$$
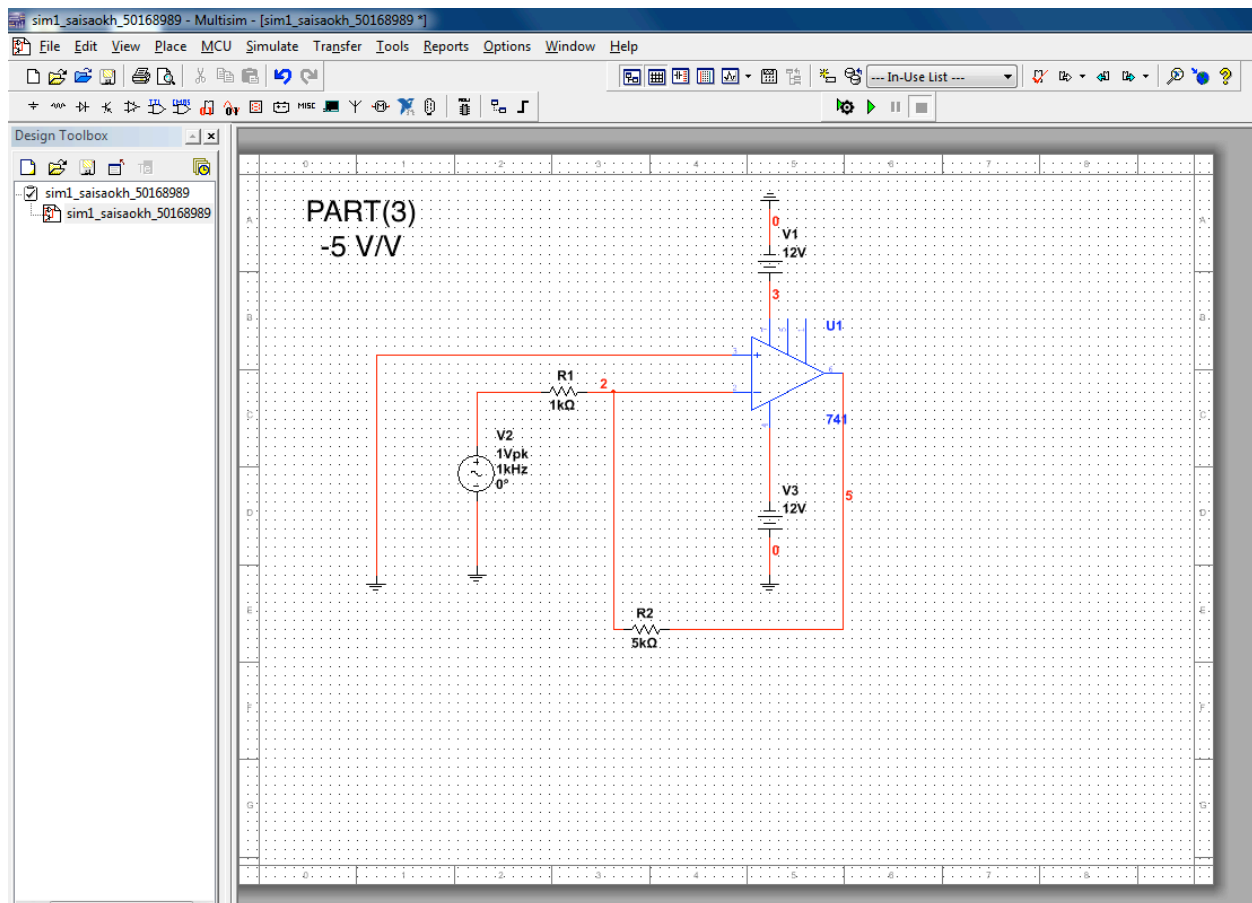
$$f_{-3dB} = 997.793 / 145 = 6.881 \text{ k}$$




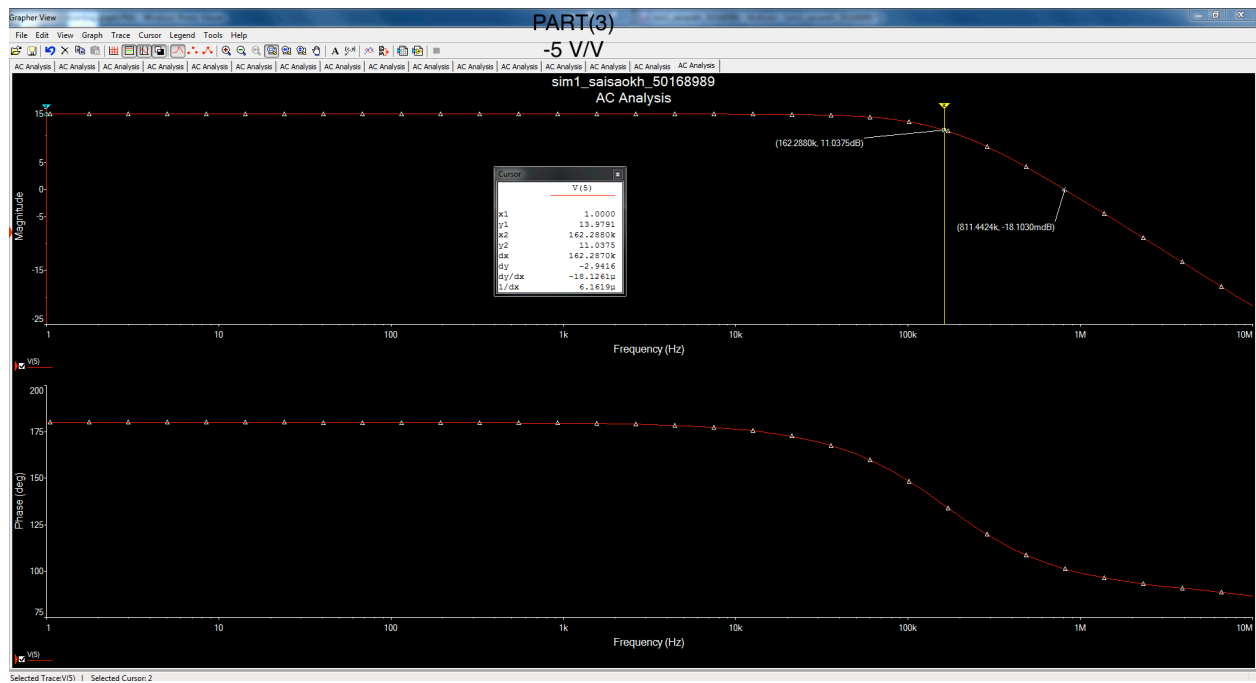


$$v_0/v_I = - (R_1/R_2) = -5k / 1k = -5 \text{ v/v}$$

$$f_0\text{dB} = 20 \log(-5) = 13.97$$

$$f_{-3\text{dB}} = f_t / (R_2/R_1)$$
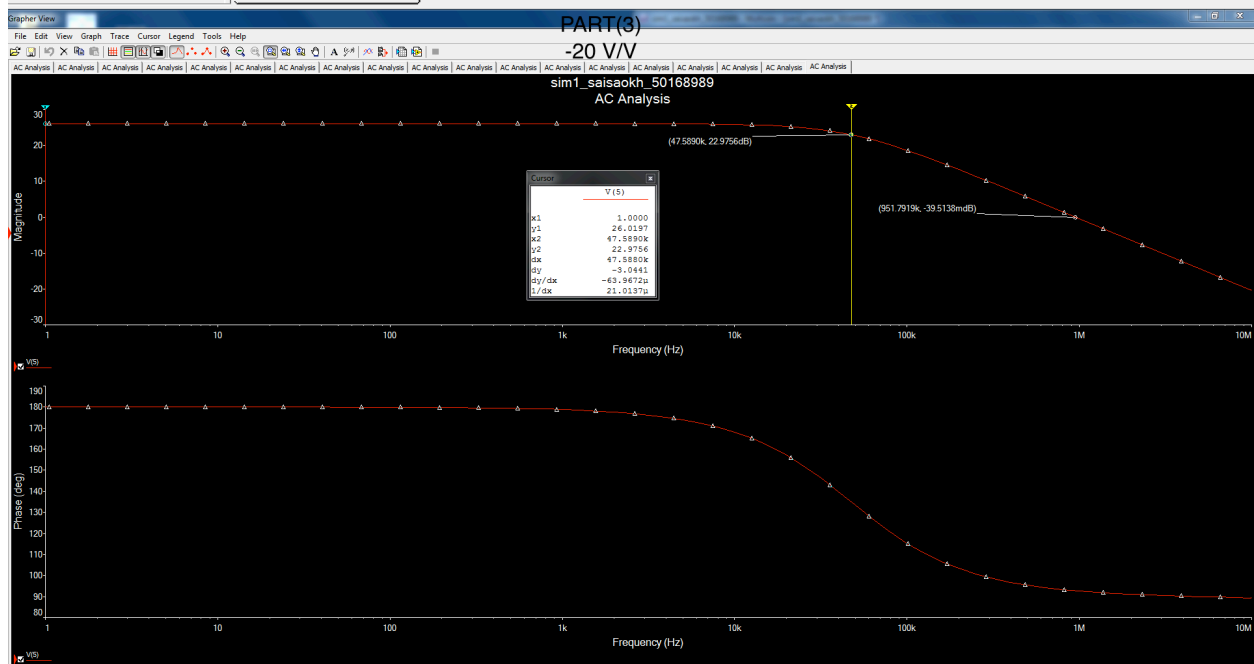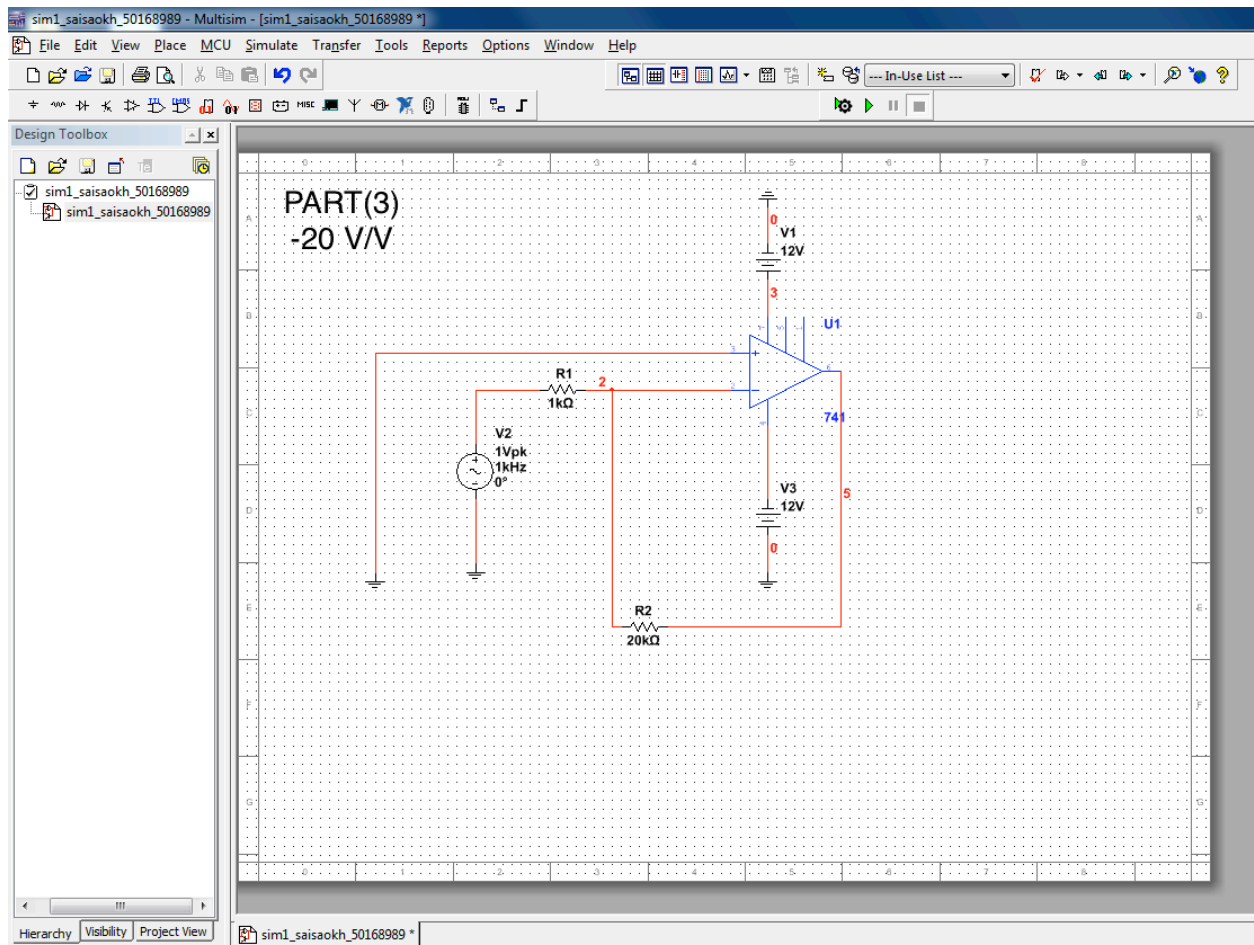
$$f_{-3\text{dB}} = 811.442 / 5 = 162.2884 \text{ k}$$





$$v_0/v_i = - (R_1/R_2) = -20k / 1k = -20 \text{ v/v}$$

$$f_{0dB} = 20 \log(-20) = 26.02$$

$$f_{-3dB} = f_t/(R_2/R_1)$$
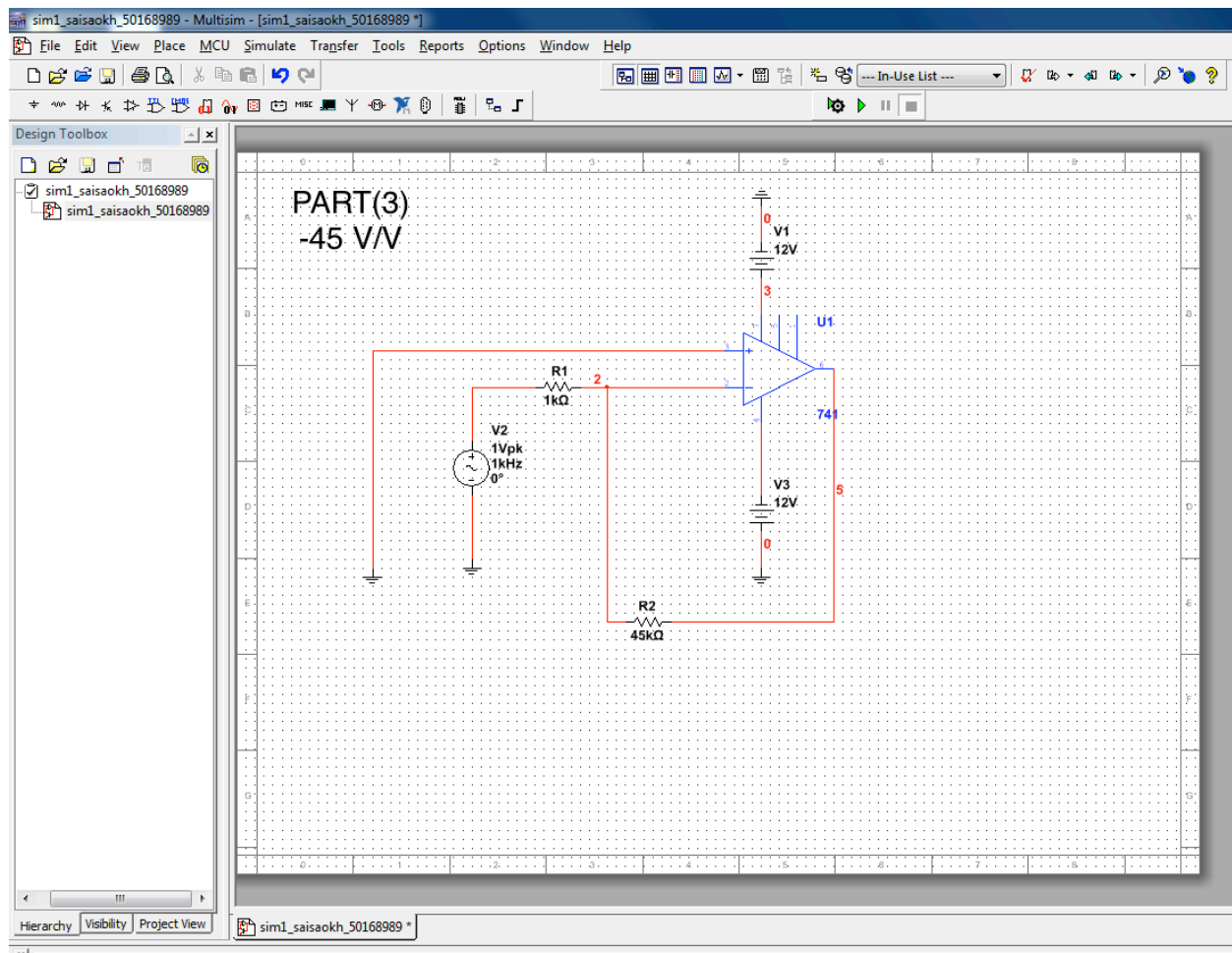
$$f_{-3dB} = 951.79 / 20 = 47.5895 \text{ k}$$



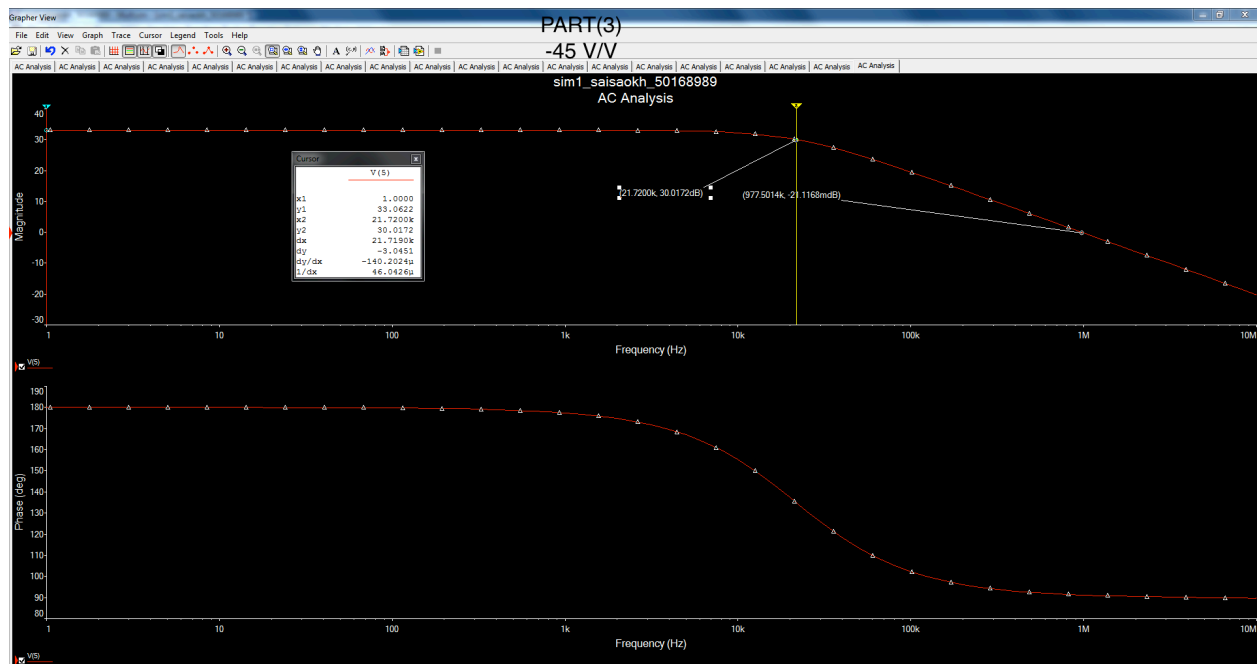


$$v_0/v_I = - (R_1/R_2) = -45k / 1k = -45 \text{ v/v}$$

$$f_{0dB} = 20 \log(-45) = 33.06$$

$$f_{-3dB} = f_t/(R_2/R_1)$$
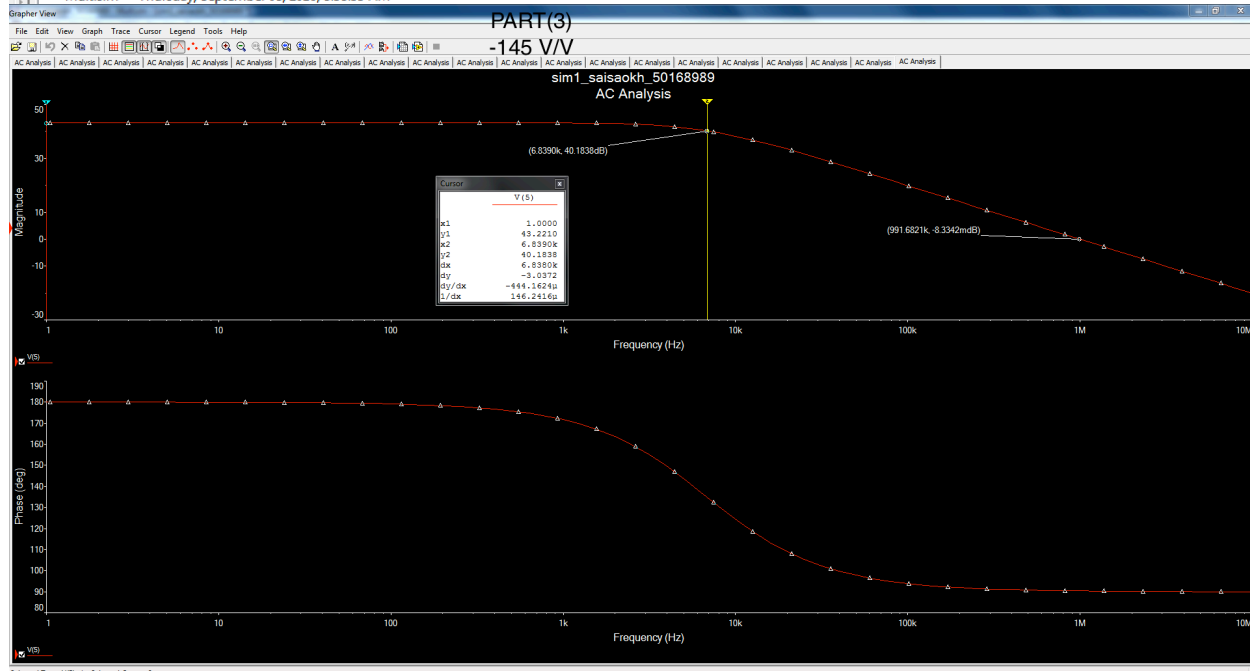
$$f_{-3dB} = 977.501 / 45 = 21.722 \text{ k}$$



$$v_0/v_I = - (R_1/R_2) = -145\text{k} / 1\text{k} = -145 \text{ v/v}$$

$$f_{0\text{dB}} = 20 \log(-145) = 43.227$$

$$f_{-3\text{dB}} = f_t/(R_2/R_1)$$

$$f_{-3\text{dB}} = 991.682 / 145 = 6.839 \text{ k}$$